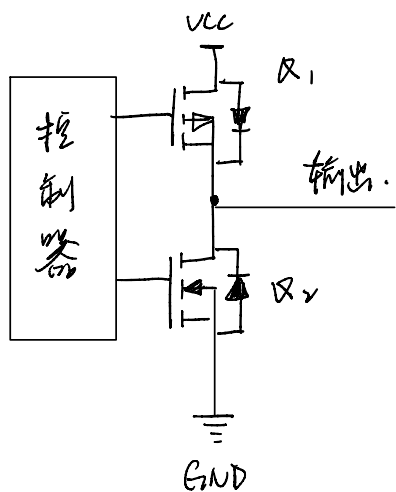


GPIO 输出模式



Q_1	Q_2
开	关
关	开
关	关

输出
高
低
浮空 (高阻态)

① 推挽模式

Q_1	Q_2	输出	说明
开	关	高	→ 推 (电流流出去)
关	开	低	→ 挽 (电流进来)


② 开漏模式

Q_1	Q_2	输出
关	开	低
关	关	高阻

↓
一直关闭

用法1: 改变电压

↖ 外面给的上拉电阻

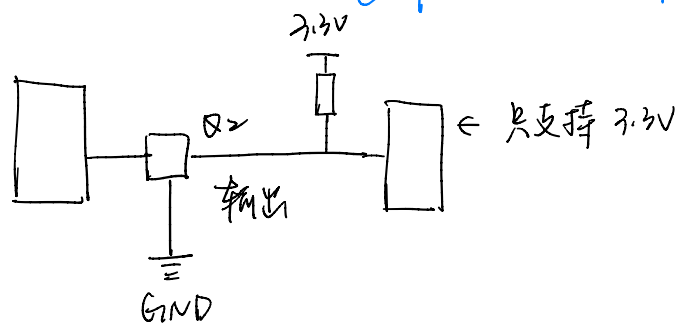

用法2: 多个 GPIO 对应一个输出

(若用推挽, 上下分别高、低电平
就直接短路)